

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016
Β' ΦΑΣΗ

E_3.ΗΕλ3ε(ε)

ΤΑΞΗ: 3^η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Μαΐου 2016

Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1.** Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

ΣΤΗΛΗ Α	ΣΤΗΛΗ Β
1. Τιμή από κορυφή σε κορυφή εναλλασσόμενης τάσης.	α. $S \cdot \text{συνφ}$
2. Συντελεστής ισχύος.	β. $0,707 \cdot U_0$
3. Συντελεστής ποιοτητας.	γ. $2 \cdot U_0$
4. Πραγματική ισχύς.	δ. $\frac{U_c}{U}$
5. Μέση τιμή ανορθωμένης τάσης στην πλήρη μονοφασική ανορθωση.	ε. $\frac{P}{S}$
	στ. $0,9 \cdot U$

Μονάδες 10

- A2.** Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Δίνονται οι στιγμιαίες τιμές των εναλλασσόμενων ρευμάτων $i_1 = 90 \cdot \eta\mu(60 \cdot t - 120^\circ)$ και $i_2 = 30 \cdot \eta\mu(60 \cdot t - 30^\circ)$. Η φασική απόκλιση είναι:
 α. 90°
 β. 60°
 γ. -90°
 δ. 150°

Μονάδες 3

<p>Ο.Ε.Φ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ</p>	<p>ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ</p> <h3 style="margin: 0;">ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016</h3> <h4 style="margin: 0;">Β' ΦΑΣΗ</h4>	<p>E_3.ΗΕλ3Ε(ε)</p>
---	--	---------------------


2. Σε ένα κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος έχουμε $\varphi_Z = 45^\circ$. Το κύκλωμα περιλαμβάνει:

α. Πραγματικό πηνίο αυτεπαγωγής L.

β. Πηνίο αυτεπαγωγής L με αμελητέα ωμική αντίσταση.

γ. Πυκνωτής χωρητικότητας C με αμελητέα ωμική αντίσταση.

δ. Πραγματικός πυκνωτής χωρητικότητας C.

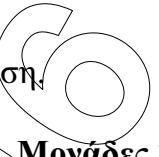

Μονάδες 3

3. Με την αντιστάθμιση για σταθερή πραγματική ισχύ σε έναν καταναλωτή:

α. Περιορίζεται το ρεύμα στους αγωγούς του δικτύου και μειώνεται ο συντελεστής ισχύος.

β. Περιορίζεται το ρεύμα στους αγωγούς του δικτύου και βελτιώνεται ο συντελεστής ισχύος.

γ. Βελτιώνεται ο συντελεστής ισχύος και αυξάνεται η άεργος ισχύς.

δ. Μειώνεται η άεργος ισχύς και αυξάνεται το ρεύμα στους αγωγούς του δικτύου.

Μονάδες 3

4. Τι από τα παρακάτω ισχύει όταν σε ένα κύκλωμα RLC σειράς η τάση στα άκρα του πηνίου είναι ίση με την τάση στα άκρα του πυκνωτή:

α. $S^2 = P^2 + Q^2$

β. $\sin \varphi = 0$

γ. $\eta \varphi = 1$

δ. $Q = 0$

Μονάδες 3

5. Σε αντιστάθμιση τριφασικού καταναλωτή σε σύνδεση τριγώνου η απαιτούμενη χωρητικότητα πυκνωτή είναι $30 \mu F$. Αν ο ίδιος καταναλωτής αντισταθμιστεί με πυκνωτές σε σύνδεση αστέρα η απαιτούμενη χωρητικότητα είναι:

α. $30 \mu F$

β. $10 \mu F$

γ. $90 \mu F$

δ. $30\sqrt{3} \mu F$

Μονάδες 3

<p>Ο.Ε.Φ.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ</p>	<p>ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ</p> <h3>ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016</h3> <h4>Β' ΦΑΣΗ</h4>	<p>E_3.ΗΕλ3Ε(ε)</p>
---	--	---------------------

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Σε εναλλασσόμενο ρεύμα συχνότητας f , ένας πυκνωτής χωρητικότητας C έχει χωρητική αντίδραση $X_C = 200 \Omega$. Εάν η συχνότητα υποδιπλασιαστεί ($f/2$), να υπολογιστεί η χωρητική αντίδραση ενός πυκνωτή δεκαπλάσιας χωρητικότητας ($10 \cdot C$) από τον πρώτο.

Μονάδες 9

- B2.** Με ποια προϋπόθεση ο ουδέτερος αγωγός σε ένα αλληλένδετο τριφασικό σύστημα διαρέεται από ρεύμα;

Μονάδες 6

- B3.** **a.** Να σχεδιάσετε το κύκλωμα μιας απλής διάταξης σταθεροποίησης με δίοδο Zener και αντίσταση R_Z .

Μονάδες 6

- β.** Τι είναι η δίοδος Zener;

Μονάδες 4

ΘΕΜΑ Γ

- Γ1.** Ένα κύκλωμα RLC σειράς τροφοδοτείται με τάση ενεργής τιμής 200 V και συντονίζεται σε κυκλική συχνότητα $\omega = 480$ rad/sec. Στο κύκλωμα καταναλώνεται πραγματική ισχύς 500 W και ο συντελεστής ποιότητας Q_{π} του κυκλώματος είναι ίσος με 3.

Να υπολογίσετε:

- a.** Την ενεργή τιμή της έντασης του ρεύματος I_{en} του κυκλώματος.

Μονάδες 4

- β.** Την ωμική αντίσταση R του κυκλώματος.

Μονάδες 4

- γ.** Την αυτεπαγωγή L του πηνίου.

Μονάδες 4

- Γ2.** Σε τριφασικό δίκτυο πολικής τάσεως 400 V και συχνότητας $f = \frac{10000}{\pi}$ Hz συνδέεται σε συνδεσμολογία τριγώνου ένας τριφασικός συμμετρικός καταναλωτής. Ο τριφασικός καταναλωτής σε κάθε φάση του αποτελείται από μια ωμική αντίσταση R και ένα πηνίο αυτεπαγωγής $L = 1,5$ mH σε σύνδεση σειράς. Το ρεύμα της γραμμής τροφοδοσίας του καταναλωτή είναι $I_{\gamma\rho} = 8 \cdot \sqrt{3}$ A. Δίνεται $\sqrt{3} = 1,73$.

$$A. \Delta \text{ίνεται } \sqrt{3} = 1,73 .$$

	ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β' ΦΑΣΗ	E_3.ΗΕλ3Ε(ε)

Να υπολογίσετε:

a. Την ένταση του ρεύματος I_ϕ που διαρρέει την κάθε φάση του καταναλωτή.

β. Την σύνθετη αντίσταση Z του καταναλωτή.

γ. Την ωμική αντίσταση R του καταναλωτή.

Μονάδες 4

Μονάδες 3

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Σε κύκλωμα RLC σειράς η στιγμιαία τιμή της τάσης στα άκρα του πυκνωτή είναι $u_c = 100 \cdot \sqrt{2} \cdot \eta\mu(5000 \cdot t) \text{ V}$ και το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης ενεργού τιμής 5 A. Η επαγωγική αντίδραση είναι πενταπλάσια της χωρητικής αντίδρασης ($X_L = 5 \cdot X_C$) ενώ η σύνθετη αντίσταση του κυκλώματος είναι 100 Ω.

Να υπολογίσετε:

Δ1. Την επαγωγική αντίδραση X_L και την χωρητική αντίδραση X_C .

Μονάδες 5

Δ2. Την αυτεπαγωγή του πηνίου L και την χωρητικότητα του πυκνωτή C .

Μονάδες 5

Δ3. Την ωμική αντίσταση R του κυκλώματος.

Μονάδες 5

Δ4. Την ενεργό τιμή της εναλλασσόμενης τάσης τροφοδοσίας U_{ev} .

Μονάδες 3

Δ5. Τον συντελεστή ισχύος του κυκλώματος.

Μονάδες 3

Δ6. Την φαινόμενη και την πραγματική ισχύ του κυκλώματος.

Μονάδες 4